 




## 1. Praktikumstermin

Rechnerorganisation Praktikum WS23/24 | Architektur eingebetteter Systeme |  
Zweiwertige Logik, VHDL Einführung

---



## Gliederung

### Zweiwertige Logik

Einführung

Wahrheitstabellen

### VHDL

Was ist das?

Hardware-Entwicklung

Entity & Architecture

Neunwertige Logik



## Zweiwertige Logik: Einführung

### Einführung

- Basis: Aussagen, welche entweder *wahr* oder *falsch* sind.
- Verknüpfung der Aussagen zum Bilden weiterer Aussagen
- $\bar{A}$  Invertierung,  $A \wedge B$  Und-Verknüpfung,  $A \vee B$  Oder-Verknüpfung

### Beispiel

*Es ist nass, wenn ich nicht schwitze und meine Haut feucht ist.*

*Es regnet, wenn Wolken am Himmel sind und es nass ist.*

$A =$  **Wolken am Himmel**

$B =$  **Ich schwitze**


$C =$  **Haut ist feucht**

$X =$  **Es ist nass**

$Y =$  **Es regnet**

$X = \bar{B} \wedge C$

$Y = A \wedge X$

 

## Zweiwertige Logik: Wahrheitstabellen Wahrheitstabellen

- tabellarische Darstellung einer logischen Verknüpfung
- enthält den Wert der Aussage für **alle** Eingangskombinationen
- statt *wahr* und *falsch* wird meist abkürzend 1 und 0 verwendet

### Beispiel

A	B	C	X	Y
falsch	falsch	falsch	falsch	falsch
falsch	falsch	wahr	wahr	falsch
falsch	wahr	falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr	falsch	falsch
wahr	falsch	falsch	falsch	falsch
wahr	falsch	wahr	wahr	wahr
wahr	wahr	falsch	falsch	falsch
wahr	wahr	wahr	falsch	falsch

$A =$  **Wolken am Himmel**

$B =$  **Ich schwitze**

$C =$  **Haut ist feucht**

$X =$  **Es ist nass**

$Y =$  **Es regnet**

$X = \bar{B} \wedge C$

$Y = A \wedge X$



## Zweiwertige Logik: Wahrheitstabellen

### Wahrheitstabellen

- tabellarische Darstellung einer logischen Verknüpfung
- enthält den Wert der Aussage für **alle** Eingangskombinationen
- statt *wahr* und *falsch* wird meist abkürzend 1 und 0 verwendet

### Beispiel

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

$A$  = Wolken am Himmel

$B$  = Ich schwitze

$C$  = Haut ist feucht

$X$  = Es ist nass

$Y$  = Es regnet

$X = \bar{B} \wedge C$

$Y = A \wedge X$




## Zweiwertige Logik: Wahrheitstabellen Ermitteln einer Formel

- Herleitung der Formel aus Wertetabelle
- der einfache Weg:
  - Betrachtung aller Eingänge für die Ausgabe *wahr* (1)
  - Aufstellen der Und-Verknüpfung für jede einzelne Zeile
    - » Eingangs-Variable = 0 → Invertierung der Variable
  - Oder-Verknüpfung der Verknüpfungen der einzelnen Zeilen
    - » Und-Verknüpfungen werden immer zuerst ausgewertet

### Beispiel

A	B	Y	
0	0	1	$\rightarrow \bar{A} \wedge \bar{B}$
0	1	0	
1	0	1	$\rightarrow A \wedge \bar{B}$
1	1	1	$\rightarrow A \wedge B$

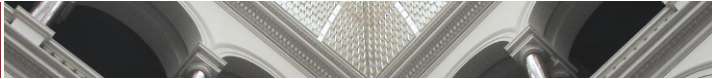}  $(\bar{A} \wedge \bar{B}) \vee (A \wedge \bar{B}) \vee (A \wedge B)$




VHDL: Was ist das?

## Hardwarebeschreibungssprachen

- **Hardware Description Language** (kurz: **HDL**)
- Formale Sprache zur
  - Beschreibung
  - Optimierung
  - und zum Testendes Verhaltens integrierter Schaltungen
- **VHDL: VHSIC Hardware Description Language**
- **VHSIC: Very High Speed Integrated Circuit**
- VHSIC: Projekt des US-Verteidigungsministeriums in den 80ern
- seit 1987: IEEE standardisiert, erweitert 1993, 2002 und 2008
- weit verbreitet in Europa, in Amerika wird *Verilog* häufiger verwendet


 
## VHDL: Hardware-Entwicklung Entwicklungszyklen



Im Rahmen dieses Praktikums beschäftigen wir uns *ausschließlich* mit den Schritten der Implementation und Simulation.





## VHDL: Entity & Architecture

### Definition

#### Entity:

Definiert die *Schnittstellen* einer Zelle.

```
entity entity_name is
[generic (generic_list)] [port (port_list);]
entity_declarative_part
begin
    passive_concurrent_statement
end [entity] [entity_name];
```

#### Architecture:


Definiert die *Funktionalität* einer Zelle.

```
architecture architecture_name of entity_name is
    architecture_declarative_part
begin
    all_concurrent_statements
end [architecture] [architecture_name];
```

Die Angabe der eckig geklammerten Parameter ist optional!



 
## VHDL: Entity & Architecture am Beispiel: NOT-Gatter




i	o
0	1
1	0
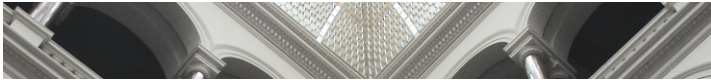
```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity not1 is  
    port(i : in std_logic;  
          o : out std_logic);  
end not1;  
  
architecture behavioral of not1 is  
begin  
    o <= not i;  
end behavioral;
```



 
## VHDL: Entity & Architecture am Beispiel: OR-Gatter



a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1
 
```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity or2 is  
    port(a : in std_logic;  
          b : in std_logic;  
          y : out std_logic);  
end or2;  
  
architecture behavioral of or2 is  
begin  
    y <= a or b;  
end behavioral;
```



## VHDL: Neunwertige Logik Einbindung in VHDL

- Die neunwertige Logik (auch **multivalued logic**, MVL9) ist kein Bestandteil von VHDL; deshalb muss die entsprechende IEEE-Bibliothek erst eingebunden werden:

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

- sie enthält:
  - **Logiktypen**  
z.B.: std\_logic, std\_logic\_vector,  
std\_ulogic, std\_ulogic\_vector, ...
  - **logische Operatoren**  
z.B.: and, or, nand, nor, xor, xnor, not
  - **Konvertierungsfunktionen zwischen Typen**  
z.B.: to\_bit, to\_StdLogicVector, ...